

# Tutorat 5

Logikfunktionen, Formale Beschreibung von Schaltkreisen, Boolesche Algebra

Gruppe 9

---

*Präsentator:*  
Jürgen Mattheis  
([juergmatth@gmail.com](mailto:juergmatth@gmail.com))

*Vorlesung von:*  
Prof. Dr. Scholl

*Übungsgruppenbetreuung:*  
Tobias Seufert

*11. Juni 2023*

Universität Freiburg, Lehrstuhl für Rechnerarchitektur

# Gliederung

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Appendix

Literatur

# Aufgabe 1

# Aufgabe 1 I

## Logikfunktionen

### Lösung 1.1




x	y	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>6</sub>	f <sub>7</sub>	f <sub>8</sub>	f <sub>9</sub>	f <sub>10</sub>	f <sub>11</sub>	f <sub>12</sub>	f <sub>13</sub>	f <sub>14</sub>	f <sub>15</sub>	f <sub>16</sub>
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		$x \wedge \neg x$	$x \text{ NOR } y,$ $\neg x \wedge \neg y$	$\neg x \wedge y$	$\neg x$	$x \wedge \neg y$	$\neg y$	$x \text{ XOR } y,$ $(\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y)$	$x \text{ NAND } y,$ $\neg x \vee \neg y$	$x \wedge y$	$x \text{ XNOR } y,$ $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y)$	$\text{BUF}(y)$	$\neg x \vee y$	$\text{BUF}(x)$	$x \vee \neg y$	$x \vee y$	$x \vee \neg x$


# Aufgabe 1 II

## Logikfunktionen


### Lösung 1.2

 


(a) NOT

 


(b) AND

 


(c) OR

 

(d) NOR

 

(e) XOR

 

(f) XNOR

# Aufgabe 1 III

## Logikfunktionen

### Anmerkungen 🔍


- ▶ Aufgaben a) und b) zusammen zeigen, dass man mit Hilfe des  $\text{NAND}_2$  alle Funktionen  $f : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}$  realisieren kann.

# Aufgabe 2

# Aufgabe 2 I

## Formale Beschreibung von Schaltkreisen

### Lösung 2.1

 



# Aufgabe 2 II

Formale Beschreibung von Schaltkreisen

## Lösung 2.2



$x_1$	$x_2$	$x_3$	$v_3$	$v_4$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# Aufgabe 3

# Aufgabe 3 I

## Boolesche Algebra

### Lösung 3.1

$x$	$y$	$\neg x$	$\neg y$	$\neg x \vee \neg y$	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$\neg x \wedge \neg y$	$x \vee y$	$\neg(x \vee y)$
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0

# Appendix

# Appendix I

## Radix-Komplement

- ▶ Das **Radix-Komplement** ( $r$ 's Komplement) von einer Zahl  $y$  mit  $n$ -Ziffern mit Radix  $b$ :

$$b^n - y$$

- ▶ Es gibt auch ein **verringertes Radix-Komplement**  $((r-1)$ 's Komplement), und zwar:

$$(b^n - 1) - y$$

[2]

# Appendix II

## Radix-Komplement

- **Komplementärverfahren** (engl. **Method of complements**[\[1\]](#)): Subtraktion als Addition berechnen. Beispiele sind:

$$\begin{aligned}622_{10} - 451_{10} \text{ ist } 622_{10} + (1000_{10} - 451_{10}) - 1000_{10} &= 622_{10} + (999_{10} - 451_{10} + 1) - 1000_{10} \\&= 622_{10} + 549_{10} - 1000_{10} \\&= 1171_{10} - 1000_{10} = 171_{10}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}110_2 - 011_2 \text{ ist } 110_2 + (1000_2 - 011_2) - 1000_2 &= 110_2 + (999_2 - 011_2 + 1) - 1000_2 \\&= 110_2 + 101_2 - 1000_2 \\&= 1011_2 - 1000_2 = 11_2\end{aligned}$$

# Appendix III

## Radix-Komplement

### Anmerkungen 🔍

- ▶ Das **verringerte Radix-Komplement** kann man leicht erhalten, indem man einfach die Ziffern einer Zahl mit den Ziffern, die man benötigt um  $Radix - 1$  zu erhalten, ersetzt. Zum Beispiel, dass verringerte Radix-Komplement für die 2-Ziffern Dezimalzahl 56 ist 43. Man kann das **Radix-Komplement** einfach erhalten, indem man Eins zu dem verringerten Radix-Komplement addiert  $43 + 1 = 44$
- ▶ Im Dezimalzahlensystem ist das Radix-Komplement auch als **Zehnerkomplement** (10'er Komplement) und das verringerte Radix-Komplement als **Neunerkomplement** (9'er Komplement) bekannt
- ▶ Im Binärsystem ist das Radix-Komplement als **Zweierkomplement** (2'er Komplement) und das verringerte Radix-Komplement als **Einerkomplement** (1'er Komplement) bekannt. Ein Einerkomplement kann man einfach durch das Umkehren von Bits einer Zahl erhalten. Zweierkomplemente werden in Computern für die Darstellung von negativen Ganzzahlen verwendet

# Appendix I

## Halbaddierer

$$\begin{array}{r}
 \phantom{+} \phantom{+} \phantom{+} a \\
 + \phantom{+} \phantom{+} b \\
 \hline
 c_{out} \phantom{+} s
 \end{array}$$

$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- ▶ der HA kann 2 Inputs zusammenrechnen, daher sind die möglichen Outputs 00, 01 und 10
- ▶ ein HA ist einfach nur die direkte Umsetzung von  $a + b = c_{out} \cdot 2^1 + s \cdot 2^0$  nach der obigen Tabelle:



# Appendix I

## Volladdierer

$$\begin{array}{r}
 a \\
 b \\
 + \quad c_{in} \\
 \hline
 c_{out} \quad s
 \end{array}$$

$c_{in}$	$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- ▶ der FA kann 3 Inputs zusammenrechnen, daher sind die möglichen Outputs 00, 01 10 und 11


# Appendix II

## Volladdierer

- ▶ ein FA ist einfach nur die Umsetzung von  $a + b + c_{in} = c_{out} \cdot 2^1 + s \cdot 2^0$ , ein HA übernimmt  $a + b$  und der andere HA übernimmt  $s_{a+b} + c_{in}$ , wobei es entweder beim ersten HA oder beim zweiten HA die Möglichkeit gibt, dass ein Übertrag entsteht
- ▶ ob die beiden Überträge am Ende ge $\oplus$ rt oder geVrt werden spielt keine Rolle, da es sowieso niemals vorkommen kann, dass beide HA einen Übertrag haben
  - ▶ beim ersten HA kommt es zu einem Übertrag, wenn  $a$  und  $b$  beide 1 sind
  - ▶ beim zweiten HA kommt es zu einem Übertrag, wenn  $s$  und  $c_{in}$  beide 1 sind
  - ▶ wenn der erste HA einen Übertrag hat, bedeutet es für den zweiten, dass  $s = 0$  sein muss es somit beim zweiten zu keinem Übertrag kommen kann. Bei HA kann es nicht vorkommen, dass  $c_{out} = 1$  und  $s = 1$
  - ▶ wenn der zweite HA einen Übertrag hat, bedeutet es für den ersten, dass bei diesem  $s = 1$  ist und dieser daher keinen Übertrag haben kann

# Appendix III


## Volladdierer

 


- es spielt bei FA bei der Verwendung keine Rolle, welches der 3 Inputs eigentlich für das Carry vorgesehen ist

# Appendix I

## 4-Bit Addierer

 

Adding two 4-bit Numbers

 

4-bit Ripple Carry Adder

- FA FA FA HA, wobei man allerdings meistens FA FA FA FA herstellt und das carry vom letzten FA unberührt lässt aber theoretisch Addierer zu grösseren Addierern zusammenfügen kann

# Literatur

# Online

- [1] *Method of Complements*. Wikipedia. 29. März 2023. URL:  
[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Method\\_of\\_complements&oldid=1147184194](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Method_of_complements&oldid=1147184194) (besucht am 08.06.2023).
- [2] *Online-Rechner: Numerische Komplemente*. URL:  
<https://de.planetcalc.com/8574/> (besucht am 08.06.2023).